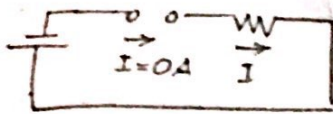


Chapter 2 Solution

1/6

5(a)


Diode OFF (Reverse-biased)



As Diode OFF, $I = 0A$

5(b)

Both Diode ON (Forward-biased)

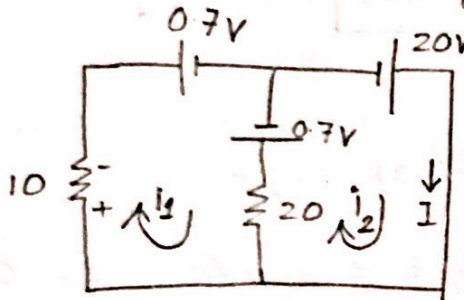

i_1 & $i_2 \Rightarrow$ Mesh current.

KVL at Mesh 1, $10i_1 + 0.7V - 0.7V + 20(i_1 - i_2) = 0$

$30i_1 - 20i_2 = 0 \therefore i_1 = \frac{2}{3} i_2$

KVL at Mesh 2, $-20V + 20(i_2 - i_1) + 0.7V = 0$


$20i_2 - 20i_1 = 19.3 \Rightarrow 20i_2 - 20 \times \frac{2}{3} i_2 = 19.3$

$\therefore i_2 = 2.895A \therefore i_1 = \frac{2}{3} \times 2.895 = 1.93A$

We can see from mesh 2, $I = i_2 = 2.895A$


5(c)

Top diode ON ; Bottom diode OFF

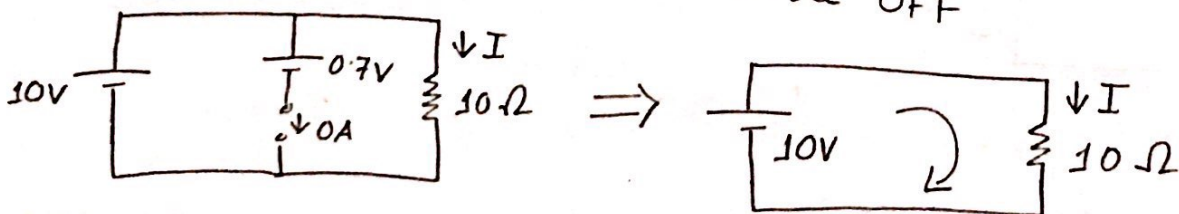

KVL $\Rightarrow -10V + 10 \times I = 0 \therefore I = \frac{10}{10} = 1A$

6(a) Diode ON.

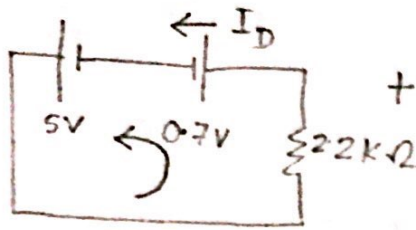


$$\text{KVL, } -V_O + 0.7V - 5V = 0.$$

$$V_O = \boxed{-4.3V}$$

Ohm's Law, $I_D = -\frac{V_O}{R}$, [(-) becoz I_D leaving (+)ve of resistor]

$$I_D = -\frac{-4.3V}{2.2k\Omega} = \boxed{+1.955mA}$$

6(b) Diode ON

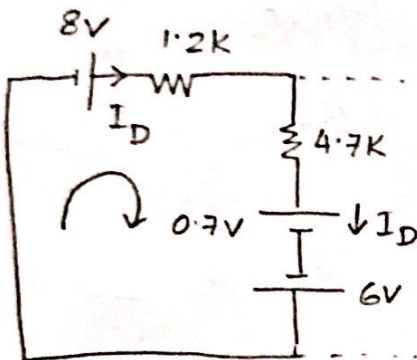

KVL (clock-wise) at left

$$-8V + (1.2k)I_D + (4.7k)I_D + 0.7V - 6V = 0.$$


$$I_D = \frac{8 + 6 - 0.7}{1.2k + 4.7k} = \boxed{2.25mA}$$

KVL (clock-wise) again

$$-8V + (1.2k)I_D + V_O = 0.$$

$$\therefore V_O = 8V - (1.2k) \times (2.25mA) = \boxed{5.3V}$$

7(a) Both Diode ON.

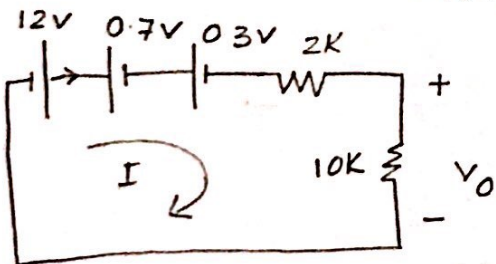

KVL (clock-wise)


$$-12V + 0.7V + 0.3V + (2k)I + (10k)I = 0.$$

$$I = \frac{12V - 1V}{2k + 10k} = 0.916mA.$$

Ohm's Law,

$$V_O = +I \times 10k = 0.916mA \times 10k\Omega = \boxed{9.16V}$$


7(b) Silicon Diode OFF

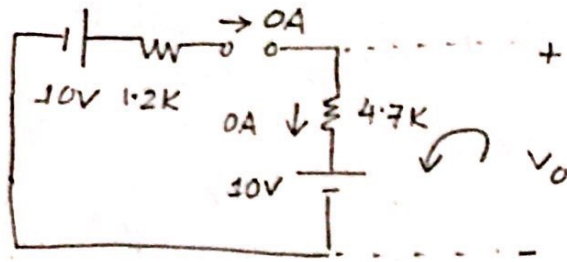

$$\text{KVL, } -V_O + (0A \times 4.7K) + 10V = 0.$$

$$\therefore V_O = \boxed{10V}$$

8(a) Diode ON.

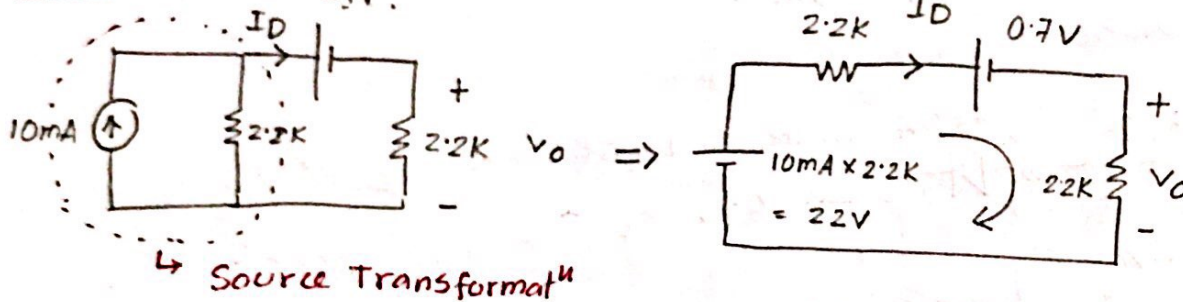


$$\text{KVL at clock-wise, } -22V + (2.2K)I_D + 0.7V + (2.2K)I_D = 0.$$

$$\therefore I_D = \frac{22V - 0.7V}{2.2K + 2.2K} = \boxed{4.84A}$$

$$\text{Ohm's Law, } V_O = + I_D \times 2.2K = \boxed{10.65V}$$

8(b) Diode ON

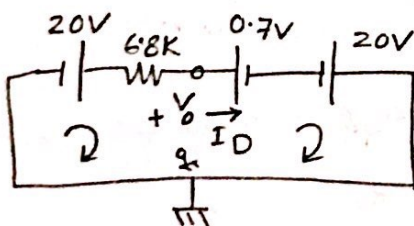

$$\text{KVL clock-wise, } -20V + (6.8K)I_D + 0.7V - 20V = 0$$


$$I_D = \frac{40V - 0.7V}{6.8K} = \boxed{5.78 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL at right, } -V_O + 0.7 - 20V = 0.$$

$$V_O = \boxed{-19.3V}$$

$$\therefore V_O = 20V - 6.8K \times 5.78 \text{ mA} = -19.3V$$

9(a) Both Diode ON.

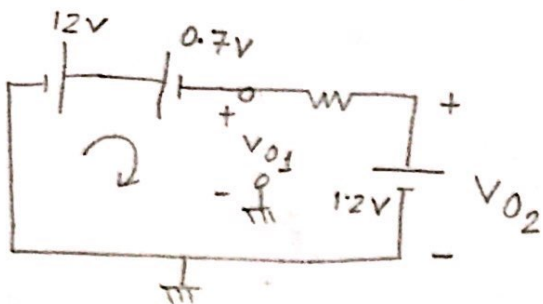


KVL at left, $-12V + 0.7V + V_{O1} = 0$.

$$V_{O1} = 12V - 0.7V = \boxed{11.3V}$$

$$V_{O2} = \boxed{1.2V}$$


9(b) Ge Diode OFF.

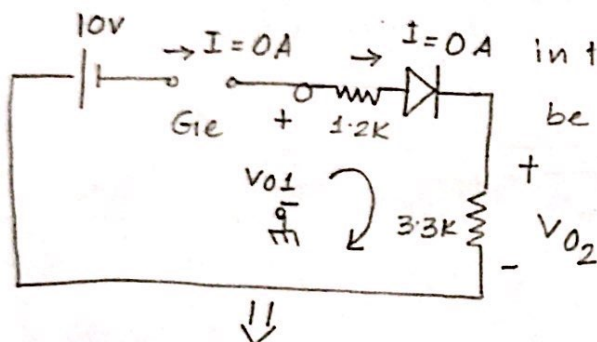

in the Si Diode. As $I_{Si} = 0A$, V_{Si} will be 0V. So, it is short.

$$V_{O2} = I \times 3.3k\Omega = 0 \times 3.3k\Omega$$

$$= \boxed{0V}$$

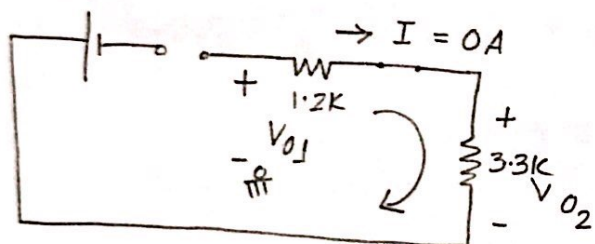


KVL at clock-wise,

$$-V_{O1} + (1.2k) \times 0A + 3.3k \times 0A = 0$$

$$V_{O1} = \boxed{0V}$$

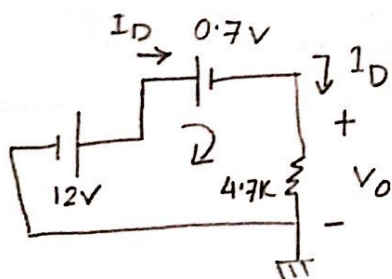10(a) Ge As OFF, Si ON. As Voltage should be same in Parallel ckt.




$$KVL, -12V + 0.7V + V_O = 0$$

$$V_O = \boxed{11.3V}$$

$$I_D = + \frac{V_O}{4.7k} = \boxed{2404mA}$$

10(b) Si Diode ON ; Ge OFF

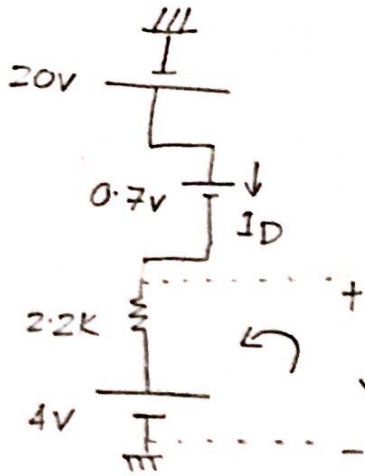

$$\text{KVL, } -20\text{V} + 0.7\text{V} + I_D \times 2.2\text{k} + 4\text{V} = 0.$$


$$I_D = \frac{20\text{V} - 4\text{V} - 0.7\text{V}}{2.2\text{k}} = \boxed{6.9545\text{mA}}$$

$$\text{KVL, } -20\text{V} + 0.7\text{V} + V_0 = 0. \quad \text{OR} \quad -V_0 + 2.2\text{k} \times I_D + 4\text{V} = 0$$

$$\boxed{V_0 = 19.3\text{V}}$$

$$\therefore V_0 = \boxed{19.3\text{V}}$$


11(a) Si Diode ON ; GeAs OFF

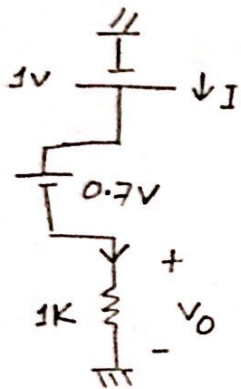

$$\text{KVL, } -1\text{V} + 0.7\text{V} + V_0 = 0. \quad \therefore V_0 = \boxed{0.3\text{V}}$$

$$\text{Ohm's Law, } V_0 = + 1\text{k} \times I \Rightarrow I = \frac{0.3\text{V}}{1\text{k}\Omega} = \boxed{0.3\text{mA}}$$

11(b) All the Diode ON.

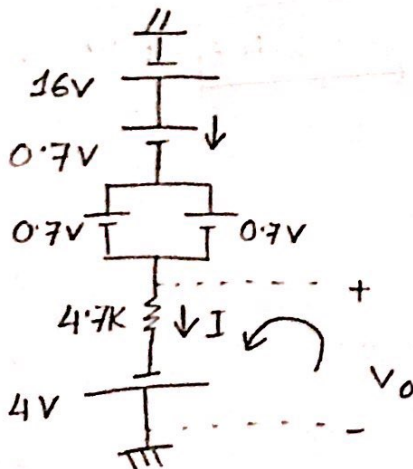


$$\text{KVL, } -16\text{V} + 0.7\text{V} + 0.7\text{V} + V_0 = 0.$$

$$\boxed{V_0 = 14.6\text{V}}$$

$$\text{KVL inside, } -V_0 + 1 \times 4.7\text{k} - 4\text{V} = 0.$$

$$I = \frac{14.6\text{V} + 4\text{V}}{4.7\text{k}} = \boxed{3.96\text{mA}}$$

12 Both Diode ON

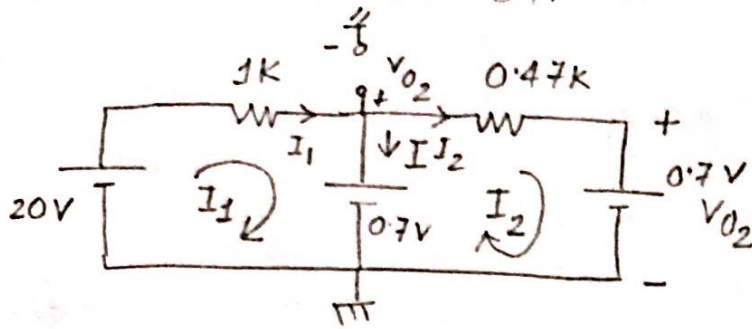

$$V_{01} = \boxed{0.7V} \quad \left[\begin{array}{l} (+)ve \text{ of } V_{01} \text{ connected to } (+) \text{ of } 0.7V \\ (-) \text{ of } V_{01} \text{ \& } (-) \text{ of } 0.7V \text{ both Ground} \end{array} \right]$$

$$V_{02} = \boxed{0.7V}$$

I_1 & I_2 mesh current.

$$\text{Mesh 1: } -20V + I_1 \times 1K + 0.7V = 0. \quad \therefore I_1 = 19.3 \text{ mA}$$

$$\text{Mesh 2: } -0.7V + (0.47K) \times I_2 + 0.7V = 0. \quad \therefore I_2 = 0 \text{ mA}$$

$$\text{KCL} \Rightarrow I_1 = I + I_2 \Rightarrow I_1 = I. \quad \therefore I = \boxed{19.3 \text{ mA}}$$